References



Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Circuitos Integrados Analógicos

2026/2027 - 1º Semestre

Relatório

Identificação
Turno: P1
Data: 15/11/2026
Docente: Professor Nuno Paulino

	Nome	***Número***
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9
Aluno:	Delmont Maria	7 5 2 1 8
Aluno:	Rodrigo Lapa	7 7 0 3 6

Índice

1 Introdução

Num conversor analógico-digital de aproximações sucessivas (SAR ADC), a tensão de referência é aplicada, em cada ciclo de conversão, ao banco de condensadores do DAC capacitivo (C_{DAC}). Sempre que este é ligado à referência, ocorre uma partilha de carga que provoca uma queda súbita na tensão, e o buffer tem de a repor com o erro desejado antes do fim do período de relógio. A precisão e a velocidade do conversor dependem, por isso, diretamente do desempenho deste bloco.

Neste trabalho projeta-se um buffer de tensão de referência com $V_{ref} = 1{,}1$ V, alimentado a $V_{DD} = 1{,}8$ V, para carregar um $C_{DAC} = 0{,}5$ pF a uma frequência de relógio de 250 MHz. As especificações são:

- settling error inferior a 0,05% ($< 0{,}55$ mV) ao fim de um período de relógio (4 ns);
- queda inicial de V_{out} inferior a 50 mV quando C_{DAC} é ligado;
- amplificador com $GBW > 100$ MHz, ganho DC superior a 46 dB e margem de fase de 60°;
- a menor dissipação de potência possível.

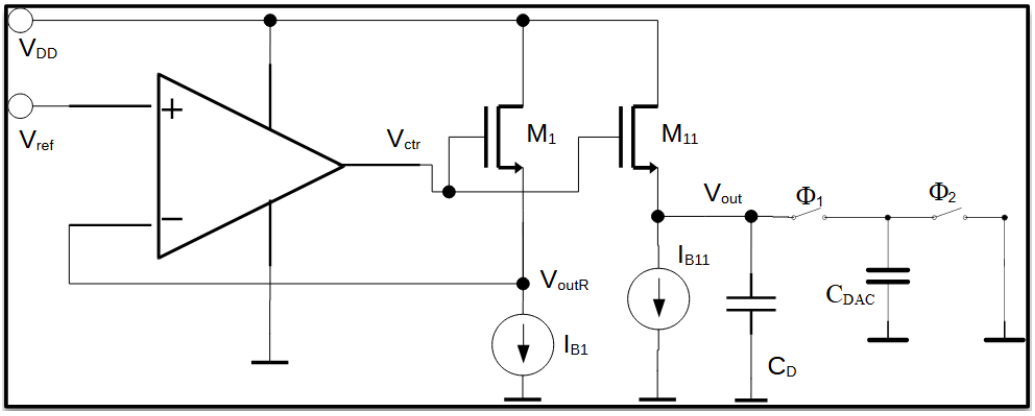


Figura 1: Arquitetura do buffer de referência.

A arquitetura adotada está representada na Fig. **??**. O amplificador controla a tensão V_{ctr} de modo a que a saída do seguidor réplica M_1 (V_{outR}) seja igual a V_{ref}. Como o seguidor de saída M_{11} partilha a mesma tensão de gate e opera com a mesma densidade de corrente, V_{out} acompanha V_{outR}, sem que o transitório provocado pela ligação de C_{DAC} perturbe diretamente a malha de realimentação. O condensador C_D funciona como reservatório de carga e limita a queda de tensão inicial.

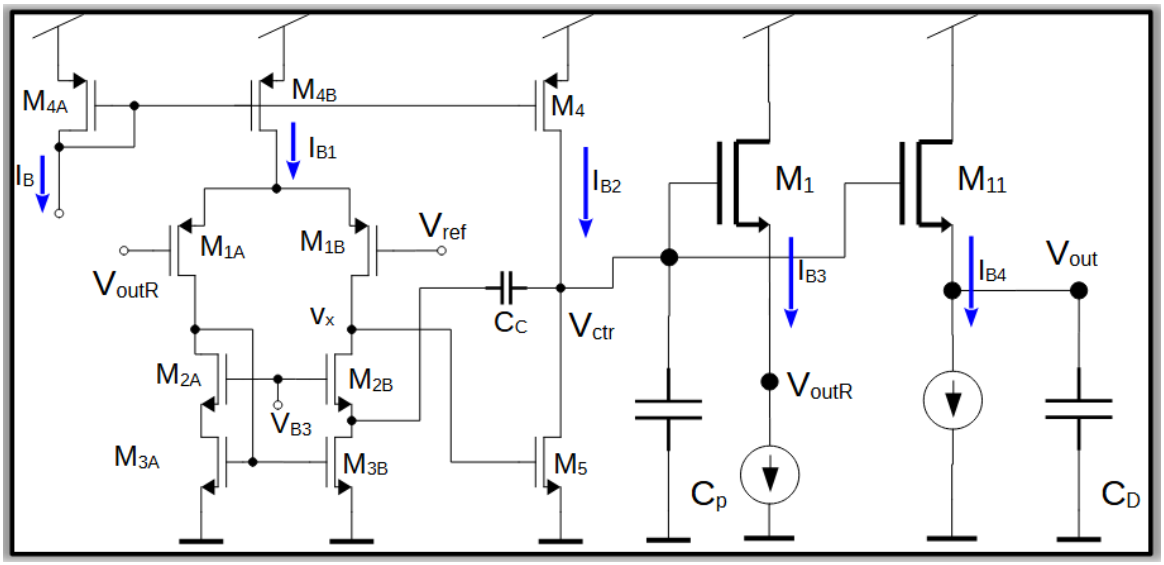


Figura 2: Circuito sugerido.

O circuito sugerido para o amplificador é apresentado na Fig. **??**. A estabilidade é garantida por compensação indireta, com o condensador C_C ligado entre V_{ctr} e a fonte do transístor de cascode M_{2B}.

O relatório está dividido em diversas partes. Na Secção **??** dimensiona-se o andar de saída (M_{11}, C_D e a réplica M_1). Na Secção **??** analisa-se o amplificador e obtêm-se as expressões do ganho, do GBW e dos polos. Na Secção **??** dimensionam-se os transístores pela metodologia g_m/I_D. Nas secções seguintes apresentam-se os resultados de simulação: ponto de funcionamento, resposta em frequência, impedância de saída, ruído, PSRR e funcionamento no tempo.

2 Desenvolvimento

2.1 Dimensionamento do andar de saída

A primeira parte deste trabalho consiste em dimensionar o andar de saída do buffer. O objetivo é escolher os valores de C_D e g_{m11} de forma a cumprir as especificações do *settling error* (inferior a 0,05%, ou seja, 0,55 mV) e da queda inicial provocada pela ligação de C_{DAC} (inferior a 50 mV).

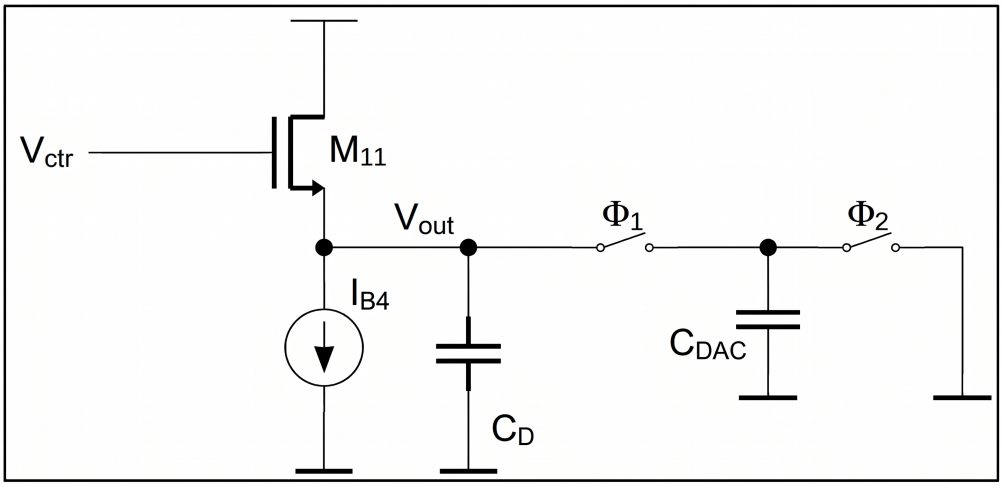


Figura 3: Circuito simplificado do andar de saída.

Comecemos então por analisar o circuito simplificado da figura **??** em pequenos sinais, permitindo-nos obter uma expressão para a impedância de saída.

Aplicando a lei dos nós em v_{out}, com a gate de M_{11} em ground em AC, temos ($v_{gs11} = -v_{out}$) e designando por i_{DAC} a corrente retirada pelo C_{DAC}:

$$-g_{m11}\, v_{gs11} + g_{ds11}\, v_{out} + sC_D\, v_{out} + i_{DAC} = 0 \tag{1}$$

pelo que a impedância de saída do seguidor é

$$Z_{out}(s) = -\frac{v_{out}}{i_{DAC}} = \frac{1}{g_{m11} + g_{ds11} + sC_D} \tag{2}$$

Quando Φ_1 fecha, C_{DAC} (inicialmente descarregado) é ligado a v_{out}. Em pequeno sinal, em torno de V_{ref}, a sua tensão inicial é $-V_{ref}$, pelo que a corrente que retira do nó é

$$i_{DAC}(s) = sC_{DAC}\, v_{out}(s) + C_{DAC}V_{ref} \tag{3}$$

onde o termo $C_{DAC}V_{ref}$ corresponde à carga retirada instantaneamente pela partilha de carga. Substituindo na equação do nó:

$$v_{out}(s)\,[g_{m11} + g_{ds11} + s\,(C_D + C_{DAC})] = -\,C_{DAC}V_{ref} \tag{4}$$

Definindo $C = C_D + C_{DAC}$:

$$v_{out}(s) = -\frac{V_{ref}\, C_{DAC}}{C} \cdot \frac{1}{s + \dfrac{g_{m11} + g_{ds11}}{C}} \tag{5}$$

e, aplicando a transformada de Laplace inversa,

$$v_{out}(t) = -\frac{V_{ref}\, C_{DAC}}{C_D + C_{DAC}}\; e^{-\frac{g_{m11}+g_{ds11}}{C_D+C_{DAC}}\,t} \tag{6}$$

A queda inicial é, portanto, $\Delta V = V_{ref}\, C_{DAC}/(C_D + C_{DAC})$, e a constante de tempo do settling é

$\tau = (C_D + C_{DAC})/(g_{m11} + g_{ds11})$.

Como diz no enunciado do trabalho, temos uma frequência de clock de 250 MHz, pelo que o período de relógio é $T_{clk} = 4$ ns. A especificação do settling error ($< 0{,}55$ mV) traduz-se em:

$$|v_{out}(T_{clk})| = \frac{V_{ref}\, C_{DAC}}{C_D + C_{DAC}}\, e^{-\frac{g_{m11}+g_{ds11}}{C_D+C_{DAC}}\, T_{clk}} < \varepsilon\, V_{ref} \tag{7}$$

com $\varepsilon = 5 \times 10^{-4}$ (0,05%). Isolando a transcondutância:

$$g_{m11} + g_{ds11} > \frac{C_D + C_{DAC}}{T_{clk}}\, \ln\!\left(\frac{C_{DAC}}{\varepsilon\ (C_D + C_{DAC})}\right) \tag{8}$$

Considerando, numa primeira aproximação, $g_{ds11} = g_{m11}/10$:

$$g_{m11} > \frac{C_D + C_{DAC}}{1{,}1\, T_{clk}}\, \ln\!\left(\frac{C_{DAC}}{\varepsilon\ (C_D + C_{DAC})}\right) \tag{9}$$

Para escolher C_D e g_{m11}, implementou-se em Python a Eq. (**??**), percorrendo valores de C_D entre 1 e 20 pF. Para cada valor calculou-se o g_{m11} mínimo que garante um erro de 0,55 mV ao fim de $T_{clk} = 4$ ns, a corrente correspondente (para $g_m/I_D = 28$) e a queda inicial ΔV.

O valor de g_m/I_D define a relação entre a transcondutância e a corrente de polarização. Como g_{m11} está fixado pelas especificações, a corrente necessária é $I_{B4} = g_{m11}/(g_m/I_D)$, pelo que um g_m/I_D elevado minimiza a potência dissipada. Em inversão fraca, g_m/I_D tende para o seu valor máximo, $1/(n\,U_T) \approx 30$ V^{-1} (com $n \approx 1{,}3$ e $U_T \approx 26$ mV), que não é atingível na prática. Escolheu-se $g_m/I_D = 28$ V^{-1}, próximo deste limite, de modo a obter a menor corrente possível sem levar o transístor a inversão fraca profunda.

Os resultados estão resumidos na Tabela **??**.

Tabela 1: g_{m11} mínimo, corrente e queda inicial em função de C_D ($T_{clk} = 4$ ns, erro = 0,55 mV).

C_D [pF]	$g_{m11,min}$ [mS]	I_D [μA]	ΔV [mV]	$\Delta V \leq 50$ mV
8	9,21	329	64,7	não
9	10,05	359	57,9	não
10	10,87	388	52,4	não
11	11,67	417	47,8	sim
12	12,45	445	44,0	sim
13	13,21	472	40,7	sim
14	13,95	498	37,9	sim
15	14,68	524	35,5	sim
16	15,39	550	33,3	sim

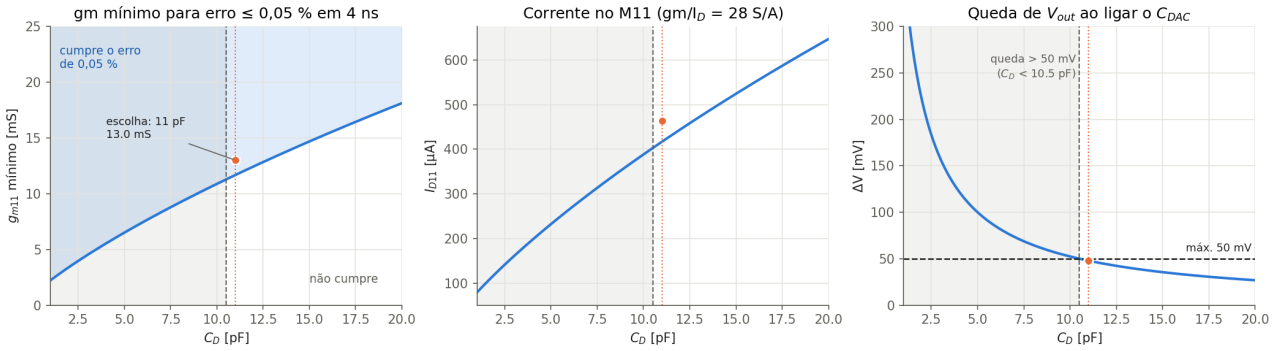


Figura 4: Compromisso entre C_D, g_{m11}, corrente e queda inicial.

A Fig. **??** evidencia o compromisso entre as duas especificações: a queda inicial impõe $C_D \geq 10{,}5$ pF, enquanto o g_{m11} mínimo, e com ele a corrente, cresce com C_D.

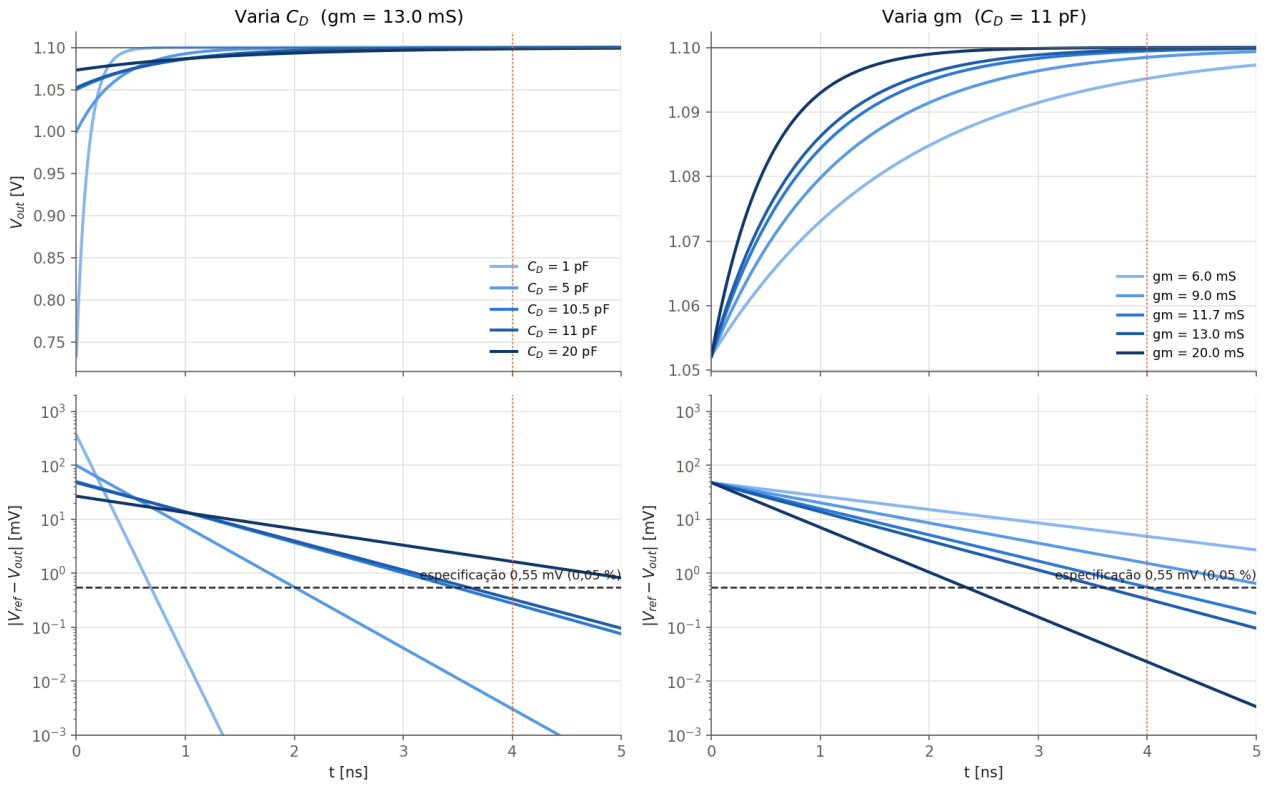


Figura 5: Variação de C_D ($g_{m11} = 13$ mS) e variação de g_{m11} ($C_D = 11$ pF): resposta de V_{out} e erro $|V_{ref} - V_{out}|$.

A Fig. **??** mostra a resposta temporal de v_{out} prevista pela Eq. (**??**): aumentar C_D reduz a queda inicial mas torna o assentamento mais lento, enquanto aumentar g_{m11} acelera o assentamento sem alterar a queda.

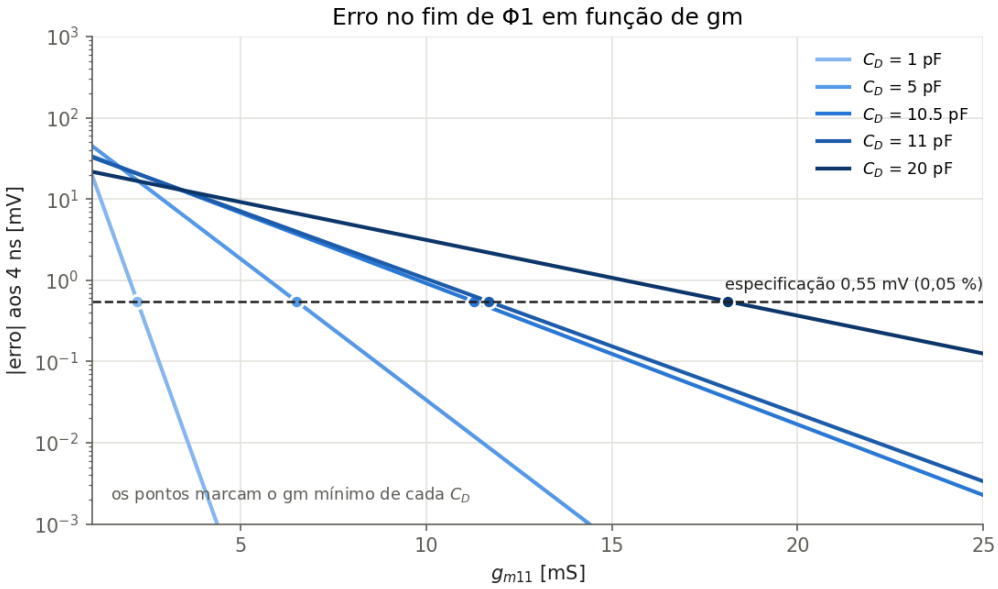


Figura 6: Erro aos 4 ns em função de g_{m11}, para vários valores de C_D. Os pontos marcam o g_{m11} mínimo de cada C_D.

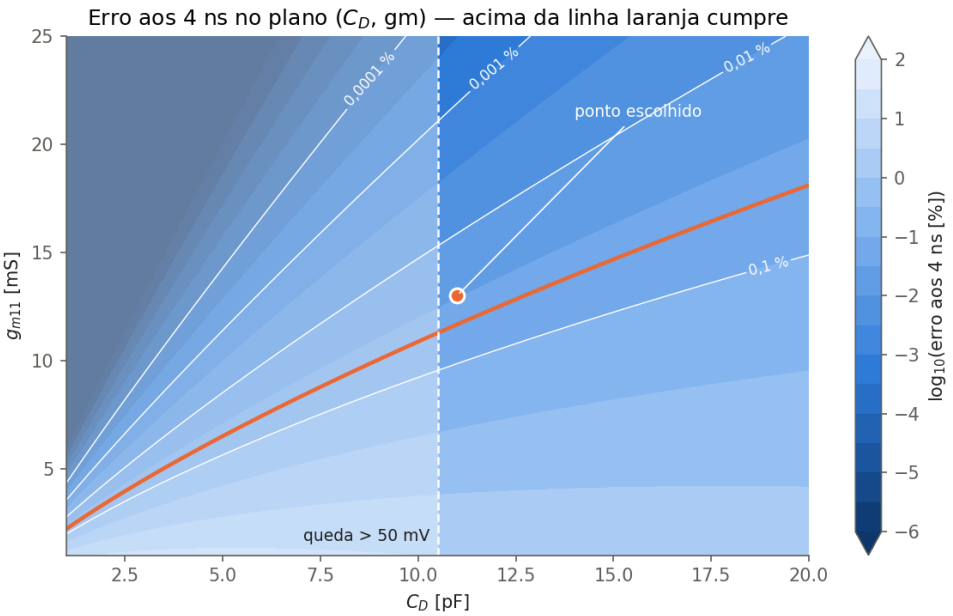


Figura 7: Erro aos 4 ns no plano (C_D, g_{m11}): acima da linha laranja cumpre a especificação.

A Fig. **??** mostra o erro aos 4 ns em função de g_{m11}, assinalando o valor mínimo para cada C_D, e a Fig. **??** resume a região do plano (C_D, g_{m11}) que cumpre a especificação, com o ponto escolhido.

Verifica-se que $C_D = 11$ pF é o menor valor inteiro que cumpre a especificação da queda inicial, exigindo $g_{m11} \geq 11{,}67$ mS. Valores superiores de C_D reduzem a queda mas aumentam o g_{m11} e, consequentemente, a corrente necessária. Escolheu-se assim $C_D = 11$ pF e, para garantir margem no settling error, $g_{m11} = 13$ mS. Com estes valores obtém-se:

- queda inicial: $\Delta V = 47{,}8$ mV (< 50 mV);
- erro ao fim de 4 ns: 0,331 mV ($< 0{,}55$ mV);
- $V_{out}(4\text{ ns}) = 1{,}099669$ V;
- corrente de polarização: $I_{B4} = g_{m11}/(g_m/I_D) = 13\text{m}/28 \approx 464\ \mu$A.

Estes valores serviram de ponto de partida para o dimensionamento do M_{11} em simulação.

2.1.1 Validação em simulação

EXEMPLO

Figura 8: Circuito de teste do andar de saída no Cadence.

O dimensionamento anterior foi validado no Cadence com o circuito da Fig. **??**. O seguidor M_{11} foi implementado com um transístor `nch_25_dnw` ($L = 280$ nm, $W = 2\ \mu$m $\times$ 5 *fingers*), com o *bulk* ligado à source para eliminar o efeito de corpo, que aumentaria V_{GS11} e o tornaria dependente de V_{out}, e polarizado com

$I_{B4} = 464$ μA. A gate é polarizada por uma fonte DC ideal, que representa V_{ctr}, ajustada de modo a obter $V_{out} \approx 1{,}1$ V. O C_{DAC} é ligado e descarregado por dois interruptores comandados por relógio não sobrepostos: Φ_1 (ligação a V_{out}, de 0,1 a 1,9 ns) e Φ_2 (descarga, de 2 a 4 ns), com período de 4 ns. O settling error é medido no fim do período, em relação ao valor de repouso de V_{out}.

Mantendo I_{B4} e $C_D = 11$ pF, variou-se o tamanho de M_{11} através do multiplicador M (de 50 a 900). A Tabela **??** resume alguns dos pontos obtidos.

Tabela 2: Erro no fim de Φ_1 e no fim do período em função do multiplicador M de M_{11} ($C_D = 11$ pF).

M	Erro fim de Φ_1 [mV]	Erro fim do período [mV]
70	7,10	0,99
170	6,57	0,97
210	6,53	0,97
350	6,76	1,29
890	7,52	2,05

O erro apresenta um mínimo para $M \approx 210$. Para valores superiores, o g_{m11} quase não aumenta, porque o transístor está próximo da inversão fraca e o g_m/I_D satura, enquanto as capacidades de gate continuam a crescer e tornam a resposta mais lenta. Escolheu-se, assim, $M = 210$.

Mesmo com este valor, o erro no fim do período ($\approx 0{,}97$ mV) ultrapassa a especificação (0,55 mV). Isto deve-se às capacidades do próprio M_{11}: com a gate em ground em AC, C_{gs11} e C_{gb11} ficam em paralelo com C_D, pelo que a capacidade total no nó de saída é superior à considerada na análise teórica. Para compensar, com $M = 210$, variou-se C_D entre 7,75 e 8,75 pF (Tabela **??**).

Tabela 3: Queda inicial e erro no fim do período em função de C_D ($M = 210$).

C_D [pF]	Queda [mV]	Erro [μV]	Cumpre
7,75	50,7	442	não (queda)
8,00	49,6	482	sim
8,25	48,5	531	sim
8,50	47,5	569	não (erro)

Escolheu-se $C_D = 8{,}25$ pF, que apresenta margem nas duas especificações. A partir da queda medida, a capacidade total no nó de saída é $C_{total} \approx V_{out}C_{DAC}/\Delta V \approx 11{,}3$ pF, ou seja, cerca de 2,5 pF acima de $C_D + C_{DAC}$. Esta diferença corresponde às capacidades de M_{11} ligadas a V_{out}, que funcionam como uma capacidade adicional. A capacidade efetiva é, por isso, $C_{D,ef} \approx 10{,}8$ pF, coerente com o mínimo de 10,5 pF obtido na análise teórica.

O ponto de funcionamento final de M_{11} está resumido na Tabela **??**.

Tabela 4: Ponto de funcionamento de M_{11} ($M = 210$, $C_D = 8{,}25$ pF).

Parâmetro	Valor
I_D	464 μA
V_{GS}	453,6 mV
g_{m11}	11,22 mS
g_{ds11}	367 μS
g_m/I_D	24,2 V^{-1}
g_m/g_{ds}	30,6
$\lvert C_{gs11}\rvert$	1,15 pF
$\lvert C_{gd11}\rvert$	0,77 pF
$\lvert C_{gg11}\rvert$	2,42 pF
Queda inicial	48,5 mV
Erro no fim do período	531 μV (0,048%)

Note-se que o M_{11} resultante é um transístor grande ($W_{total} = 2{,}1$ mm), com $C_{gg11} \approx 2{,}4$ pF. Esta capacidade fica ligada a V_{ctr}, ou seja, à saída do amplificador, e vai afetar a estabilidade e a resposta no tempo

do circuito completo. Este dimensionamento é, por isso, um ponto de partida: o tamanho de M_{11} (e, com ele, o valor de C_D) poderá ser revisto após o dimensionamento do amplificador, se necessário.

2.1.2 Dimensionamento da réplica M_1

O transístor M_1 é uma réplica de M_{11}: o amplificador força $V_{outR} = V_{ref}$ e, como M_1 e M_{11} partilham a tensão de gate V_{ctr}, V_{out} acompanha V_{outR} desde que ambos tenham a mesma tensão V_{GS}. Para isso, os dois transístores têm de ser do mesmo tipo, ter o mesmo comprimento L e operar com a mesma densidade de corrente:

$$\frac{I_{B3}}{W_1} = \frac{I_{B4}}{W_{11}} \quad \Rightarrow \quad W_1 = \frac{W_{11}}{K}, \qquad I_{B3} = \frac{I_{B4}}{K} \tag{10}$$

onde K é um fator de escala. Um K elevado reduz a corrente e a capacidade que a réplica introduz em V_{ctr}, mas aumenta o *mismatch* entre M_1 e M_{11} e, consequentemente, o *offset* entre V_{out} e V_{outR}.

Optou-se por $K = 1$, que garante o melhor emparelhamento entre os dois seguidores. Assim, M_1 é idêntico a M_{11} (`nch_25_dnw`, *bulk* ligado à source, $L = 280$ nm, $W = 2\ \mu\text{m} \times 5$ *fingers*, $M = 210$) e polarizado com $I_{B3} = 464\ \mu$A. Em simulação, ambos apresentam $V_{GS} = 453{,}7$ mV, pelo que, no ponto de funcionamento,

$$V_{ctr} = V_{ref} + V_{GS11} \approx 1{,}1 + 0{,}454 = 1{,}554 \text{ V} \tag{11}$$

Em contrapartida, esta escolha duplica a corrente consumida pelos seguidores e a capacidade ligada a V_{ctr} ($C_{gg1} \approx C_{gg11} \approx 2{,}4$ pF), o que é tido em conta no dimensionamento do amplificador.

2.2 Análise do amplificador

2.2.1 Circuito simplificado e modelo de pequeno sinal

Após o dimensionamento do andar de saída, analisa-se o amplificador que controla V_{ctr}. Para tornar a análise tratável, consideram-se as seguintes simplificações sobre o circuito da Fig. **??**:

- como o par diferencial é simétrico, analisa-se apenas o meio-circuito do lado de M_{1B} (ramo de V_x);
- a fonte de cauda (M_{4B}) é substituída por uma fonte de corrente ideal I_{B1};
- as gates das fontes de corrente (M_{3B} e M_4) e da cascode (M_{2B}) estão ligadas a tensões de polarização fixas (V_{BN}, V_{B4} e V_{B3}), pelo que são ground AC.

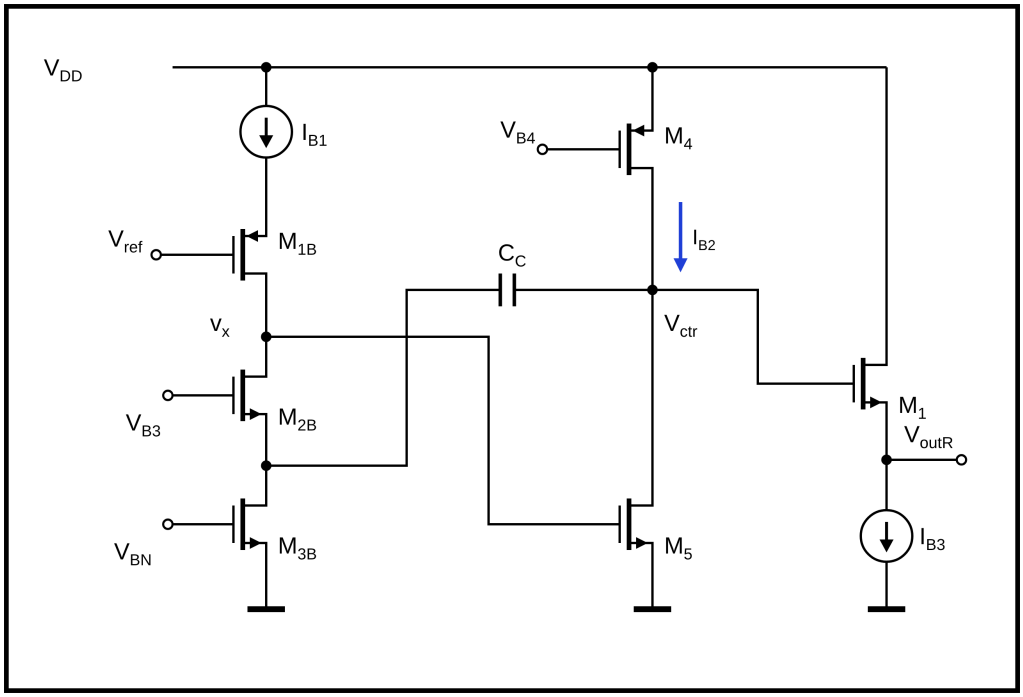


Figura 9: Circuito simplificado do amplificador.

O circuito resultante, representado na Fig. **??**, é um amplificador de dois andares. O primeiro andar é formado por M_{1B} com a carga em cascode M_{2B}–M_{3B}, e o segundo pelo andar de fonte comum M_5 com a carga ativa M_4. O condensador C_C liga V_{ctr} à fonte de M_{2B} (nó de baixa impedância), o que corresponde a uma

compensação indireta. A saída do amplificador (V_{ctr}) controla o seguidor réplica M_1, cuja fonte (V_{outR}) fecha a malha de realimentação.

Para a análise em pequeno sinal consideram-se as capacidades parasitas de todos os transístores, representadas na Fig. **??**. Os nós de interesse são V_1 ($= V_x$), V_2 ($= V_{ctr}$), V_3 (fonte de M_{2B}) e V_{outR}. A carga de M_{11} e de M_{1A}, que não estão representados, é incluída através das capacidades C_{gg11}, no nó V_{ctr}, e C_{gs1A} e C_{gd1A}, no nó V_{outR}.

Além do condensador de compensação C_C, o circuito sugerido inclui um condensador C_P no nó V_{ctr}. Ao contrário das restantes, esta não é uma capacidade parasita, mas um elemento de projeto, que é incluído na análise como parte do nó V_{ctr}. O seu valor é discutido no dimensionamento (Secção **??**).

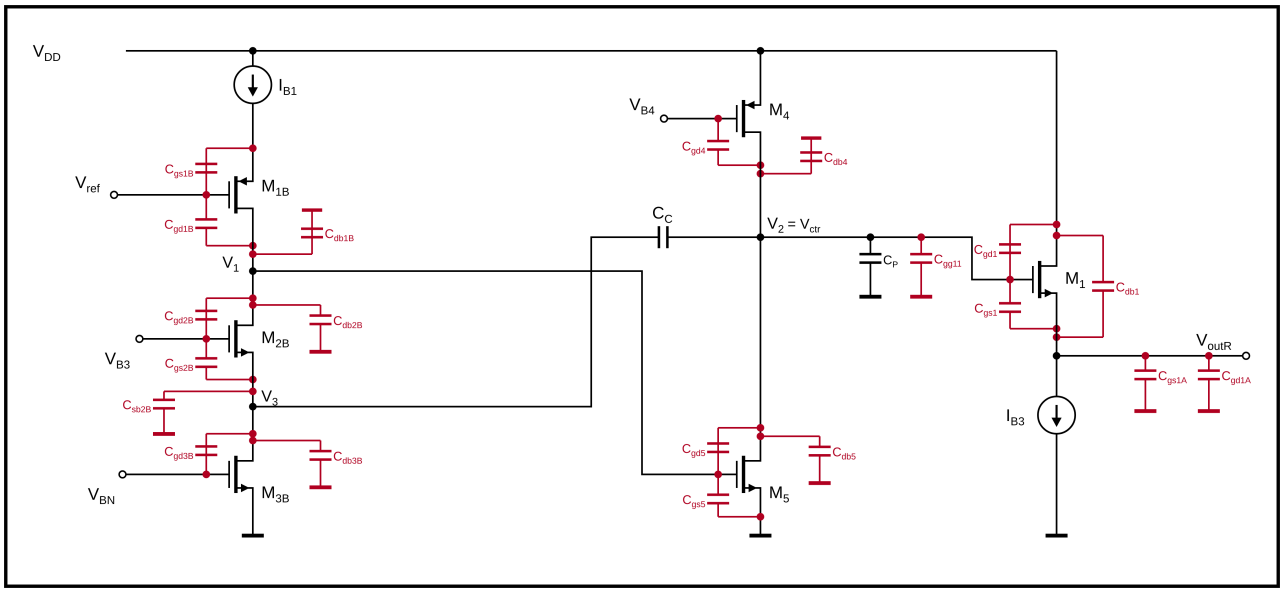


Figura 10: Circuito simplificado do amplificador com as capacidades parasitas.

Com o circuito simplificado definido, substitui-se cada transístor pelo seu modelo de pequeno sinal: uma fonte de corrente controlada $g_m v_{gs}$ entre dreno e fonte, a condutância de saída g_{ds} e as capacidades parasitas da Fig. **??**. As fontes de polarização (V_{B3}, V_{BN}, V_{B4} e V_{DD}) são ground AC, e as fontes de corrente ideais são circuitos abertos. Aplica-se então a lei dos nós em V_1, V_2, V_3 e V_{outR}, tendo em conta que

$$v_{gs1B} = v_{ref}, \qquad v_{gs2B} = -v_3, \qquad v_{gs3B} = v_{gs4} = 0, \qquad v_{gs5} = v_1, \qquad v_{gs1} = v_2 - v_{outR}$$

Nó V_1:

$$\begin{aligned} 0 = {} & v_{ref}\left(g_{m1B} - sC_{gd1B}\right) + v_2\left(-sC_{gd5}\right) + v_3\left(-g_{m2B} - g_{ds2B} - sC_{db2B}\right) \\ & + v_1\left(g_{ds1B} + g_{ds2B} + sC_{db1B} + sC_{db2B} + sC_{gd1B} + sC_{gd2B} + sC_{gd5} + sC_{gs5}\right) \end{aligned} \tag{12}$$

Nó V_2 (V_{ctr}):

$$\begin{aligned} 0 = {} & v_1\left(g_{m5} - sC_{gd5}\right) + v_3\left(-sC_C\right) + v_{outR}\left(-sC_{gs1}\right) \\ & + v_2\big(g_{ds4} + g_{ds5} + sC_{gd5} + sC_{db5} + sC_{db4} + sC_{gd4} \\ & + sC_P + sC_{gs11} + sC_{gd11} + sC_{gs1} + sC_{gd1} + sC_C\big) \end{aligned} \tag{13}$$

Nó V_3:

$$\begin{aligned} 0 = {} & v_1\left(-g_{ds2B} - sC_{db2B}\right) + v_2\left(-sC_C\right) \\ & + v_3\left(g_{m2B} + g_{ds2B} + g_{ds3B} + sC_{gs2B} + sC_{gd3B} + sC_{db3B} + sC_{db2B} + sC_C\right) \end{aligned} \tag{14}$$

Nó V_{outR}:

$$\begin{aligned} 0 = {} & v_2\left(-g_{m1} - sC_{gs1}\right) \\ & + v_{outR}\left(g_{m1} + g_{ds1} + g_{ds,IB3} + sC_{gs1} + sC_{db1} + sC_{db,IB3} + sC_{gs1A} + sC_{gd1A}\right) \end{aligned} \tag{15}$$

O sistema formado pelas quatro equações anteriores foi resolvido simbolicamente em Python, pela regra de Cramer, para obter o ganho de malha $T(s) = v_{outR}/v_{ref}$. O resultado é uma razão de polinómios em s, com denominador de 4.ª ordem, cujos coeficientes dependem de todas as transcondutâncias, condutâncias e capacidades do circuito. As expressões exatas do ganho, dos polos e dos zeros são, por isso, demasiado extensas para serem apresentadas e interpretadas, pelo que se recorre a um modelo simplificado.

2.2.2 Modelo simplificado e expressões aproximadas

Para obter expressões que relacionem o ganho, o GBW e os polos com os parâmetros de cada transístor, e que possam ser usadas no dimensionamento, simplifica-se o modelo com as seguintes hipóteses:

- $g_{ds} \ll g_m$ em todos os transístores;
- as capacidades parasitas flutuantes (C_{gd1B}, C_{db2B}, C_{gd5}) são desprezáveis face a C_C;
- o seguidor réplica tem ganho aproximadamente unitário e um polo muito acima do GBW, pelo que $v_{outR} \approx v_{ctr}$. Por isso, a tensão aos terminais de C_{gs1} quase não varia e esta capacidade pode ser desprezada.

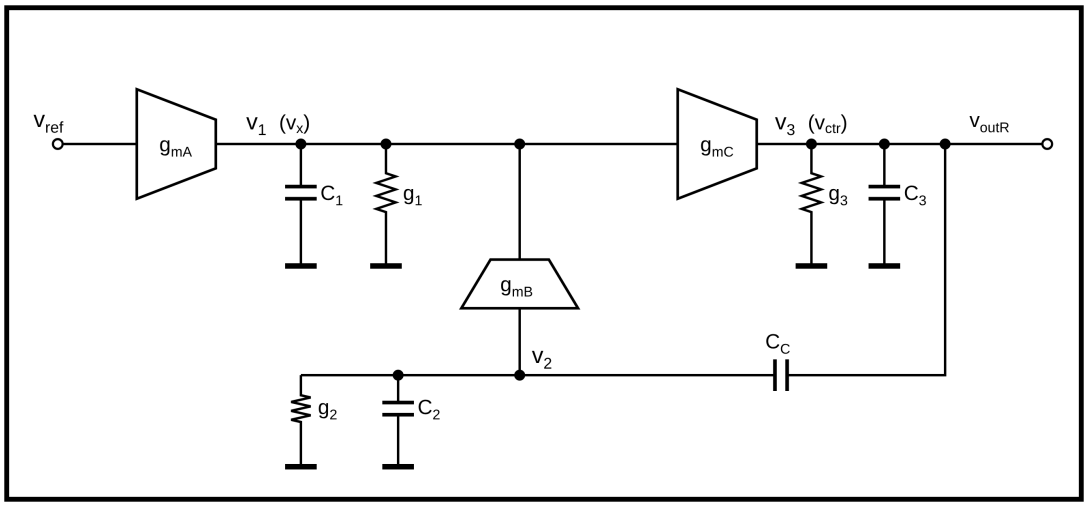


Figura 11: Modelo simplificado do amplificador.

Com estas hipóteses, cada transístor é reduzido a uma transcondutância e a uma condutância e capacidade equivalentes em cada nó, obtendo-se o modelo da Fig. **??**. Neste modelo, o nó v_1 corresponde a V_x, o nó v_2 à fonte da cascode M_{2B} e o nó v_3 a V_{ctr}.

Transcondutâncias. O par de entrada M_{1B} converte v_{ref} numa corrente injetada em v_1, e o andar de fonte comum M_5 converte v_1 numa corrente injetada em v_3:

$$g_{mA} = g_{m1B}, \qquad g_{mC} = g_{m5} \tag{16}$$

A compensação é feita através da cascode: C_C liga V_{ctr} à fonte de M_{2B}, um nó de baixa impedância. Assim, M_{2B} funciona como *buffer* de corrente: a corrente que atravessa C_C entra pela fonte de M_{2B} e é transferida para o nó v_1 com transcondutância

$$g_{mB} = g_{m2B} + g_{mb2B} \tag{17}$$

onde se inclui o efeito de corpo de M_{2B}, cujo *bulk* está ligado a terra.

Condutâncias. No nó v_1 ligam-se a condutância de saída de M_{1B} e a resistência vista para dentro da cascode, $g_{casc} = g_{ds2B}\, g_{ds3B}/g_{m2B}$. Como $g_m \gg g_{ds}$, g_{casc} é desprezável:

$$g_1 = g_{ds1B} + \frac{g_{ds2B}\, g_{ds3B}}{g_{m2B}} \approx g_{ds1B} \tag{18}$$

No nó v_2 (fonte de M_{2B}), a condutância é dominada pela própria transcondutância da cascode:

$$g_2 = g_{m2B} + g_{mb2B} + g_{ds2B} + g_{ds3B} \approx g_{mB} \tag{19}$$

No nó v_3 (V_{ctr}), M_4 é uma fonte de corrente com a gate fixa ($v_{gs4} = 0$), pelo que contribui apenas com a sua condutância de saída:

$$g_3 = g_{ds4} + g_{ds5} \tag{20}$$

Capacidades. Agrupando as capacidades parasitas de cada nó para terra:

$$C_1 = C_{db1B} + C_{gd2B} + C_{gs5} \tag{21}$$
$$C_2 = C_{gs2B} + C_{sb2B} + C_{gd3B} + C_{db3B} \tag{22}$$
$$C_3 = C_{db4} + C_{gd4} + C_{db5} + C_P + C_{gs11} + C_{gd11} + C_{gd1} \tag{23}$$

Note-se que C_3 inclui a carga do seguidor de saída ($C_{gg11} = C_{gs11} + C_{gd11}$), que é a contribuição dominante deste nó.

Equações dos nós. Aplicando a lei dos nós ao modelo da Fig. **??**:

$$v_1: \quad g_{mA}\, v_{ref} + v_1\,(g_1 + sC_1) - g_{mB}\, v_2 = 0 \tag{24}$$
$$v_2: \quad v_2\,(g_2 + sC_2) + sC_C\,(v_2 - v_3) = 0 \tag{25}$$
$$v_3: \quad g_{mC}\, v_1 + v_3\,(g_3 + sC_3) + sC_C\,(v_3 - v_2) = 0 \tag{26}$$

Resolvendo o sistema (Python, regra de Cramer) obtém-se uma função de transferência com um zero e três polos. Considerando que os polos estão bem separados, cada polo é aproximado pela razão entre coeficientes consecutivos do denominador, $p_k \approx -a_{k-1}/a_k$, resultando em:

$$A_0 = \frac{g_{mA}\, g_{mC}}{g_1\, g_3} = \frac{g_{m1B}}{g_{ds1B}} \cdot \frac{g_{m5}}{g_{ds4} + g_{ds5}} \tag{27}$$
$$GBW = \frac{g_{mA}}{2\pi\, C_C} = \frac{g_{m1B}}{2\pi\, C_C} \tag{28}$$
$$p_1 \approx -\frac{g_1\, g_3}{g_{mC}\, C_C} \tag{29}$$
$$p_2 \approx -\frac{g_{mC}\, C_C}{C_1\,(C_3 + C_C)} \tag{30}$$
$$p_3 \approx -\frac{g_{mB}\,(C_3 + C_C)}{C_3\, C_C} \tag{31}$$
$$z_1 = -\frac{g_{mB}}{C_C + C_2} \tag{32}$$

O zero z_1 está no semiplano esquerdo: ao contrário da compensação de Miller clássica, em que C_C liga diretamente a saída do primeiro andar e cria um zero no semiplano direito, aqui a corrente de C_C passa pela cascode, o que elimina esse zero e contribui com avanço de fase. O polo p_2 é o principal não dominante e depende sobretudo de g_{m5}, enquanto p_3 é introduzido pela cascode e depende de g_{mB}. Estas expressões são usadas no dimensionamento da secção seguinte.

2.3 Dimensionamento pela metodologia g_m/I_D

2.3.1 Especificações e critérios

O amplificador tem de cumprir $GBW > 100$ MHz, $A_0 > 46$ dB e uma margem de fase de 60°, com a menor corrente possível. Para transformar estas especificações em condições sobre cada transístor, usam-se as expressões aproximadas da Secção **??**.

Capacidade de compensação. Define-se C_C em função da capacidade do nó de saída através de um fator α:

$$C_C = \alpha\, C_3 \tag{33}$$

Escolheu-se inicialmente $\alpha = 1$, pois além da facilidade em cálculos, equilibra o esforço entre os dois andares: valores maiores de α aumentam C_C e, com ele, o g_{m1B} necessário, enquanto valores menores exigem um M_5 mais rápido. A capacidade C_3 é dominada pela carga dos seguidores ($C_{gg11} \approx C_{gg1} \approx 2{,}42$ pF) e pelo condensador C_P, que se fixou inicialmente em $C_P = 10\, C_{gg11}$, de modo a que V_{ctr} seja pouco perturbado pela ligação de C_{DAC}.

GBW. Da Eq. (**??**), o GBW fixa a transcondutância do par de entrada:

$$g_{m1B} \geq 2\pi \cdot GBW \cdot C_C \tag{34}$$

Margem de fase. Para uma margem de fase de 60°, o polo não dominante p_2 tem de estar a pelo menos 2,5 vezes o GBW. Da Eq. (**??**), e separando $C_1 = C_x + C_{gs5}$, onde C_x representa as capacidades de M_{1B} e M_{2B} no nó V_x e $C_{gs5} \approx g_{m5}/(2\pi f_{T5})$:

$$\frac{g_{m5}\, C_C}{(C_x + C_{gs5})\,(C_3 + C_C)} \geq 2{,}5 \cdot 2\pi\, GBW \tag{35}$$

Resolvendo em ordem a g_{m5}:

$$g_{m5} \geq \frac{2{,}5 \cdot 2\pi\, GBW \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) C_x}{1 - \dfrac{f_{T5,min}}{f_{T5}}}, \qquad f_{T5,min} = 2{,}5\, GBW \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \tag{36}$$

A frequência de transição de M_5 tem, por isso, de ser bem superior a $f_{T5,min}$ (500 MHz para $\alpha = 1$), caso contrário o g_{m5} necessário cresce sem limite.

Adicionalmente, o polo da cascode p_3 deve ficar acima de $4\,GBW$. Da Eq. (**??**):

$$g_{m2B} + g_{mb2B} \geq 2\pi \cdot 4\, GBW \cdot \frac{C_3\, C_C}{C_3 + C_C} \tag{37}$$

Ganho DC. Da Eq. (**??**), o ganho é o produto dos ganhos dos dois andares:

$$A_0 = A_1 \cdot A_2 = \frac{g_{m1B}}{g_{ds1B}} \cdot \frac{g_{m5}}{g_{ds4} + g_{ds5}} \geq 200 \quad (46\text{ dB}) \tag{38}$$

Uma divisão igual corresponderia a $A_1 = A_2 = \sqrt{A_0} \approx 14$. No entanto, os dois andares não são equivalentes. No primeiro, a cascode torna desprezável a condutância da carga, pelo que $A_1 \approx (g_m/g_{ds})_{1B}$. No segundo, a carga M_4 contribui com uma condutância da mesma ordem da de M_5, e M_5 precisa de um f_T elevado (Eq. (**??**)), o que limita o seu g_m/g_{ds}. Optou-se, por isso, por atribuir a maior parte do ganho ao primeiro andar:

$$A_1 = 2\sqrt{A_0} \approx 28, \qquad A_2 = \frac{\sqrt{A_0}}{2} \approx 7 \tag{39}$$

Considerando $g_{ds4} \approx g_{ds5}$, isto impõe

$$\left(\frac{g_m}{g_{ds}}\right)_{1B} \geq 28, \qquad \left(\frac{g_m}{g_{ds}}\right)_{5} \geq 2A_2 \approx 14 \tag{40}$$

Margens de tensão. Todos os transístores têm de operar em saturação. Os nós críticos são $V_{ctr} \approx 1{,}554$ V, que deixa a M_4 apenas $V_{SD4} = V_{DD} - V_{ctr} \approx 0{,}25$ V, e $V_x = V_{GS5}$, que tem de acomodar $V_{DSAT2B} + V_{DSAT3B}$. Pela mesma razão, a fonte do par diferencial está a $V_{ref} + V_{SG1B}$, o que limita V_{SG1B} para que a fonte de cauda permaneça saturada.

Metodologia. Para cada transístor, as condições anteriores que não dependem do tamanho (g_m/I_D, f_T, g_m/g_{ds}, V_{DSAT}, V_{GS}) servem para escolher o ponto de funcionamento numa tabela obtida por simulação de um transístor de referência ($W = 2$ μm $\times$ 5 *fingers*). O tamanho final é obtido através do multiplicador M, escolhido de forma a atingir o g_m ou a corrente necessários:

$$M = \frac{g_m}{g_{m,tab}} = \frac{I_D}{I_{D,tab}} \tag{41}$$

Como os transístores em paralelo mantêm a mesma densidade de corrente, g_m/I_D, f_T, g_m/g_{ds} e V_{DSAT} não se alteram com M.

2.3.2 Escolha de cada transístor

Com $C_P = 10\, C_{gg11}$ e $C_{gg1} = C_{gg11} = 2{,}417$ pF, a capacidade do nó de saída é $C_3 \approx C_P + C_{gg11} + C_{gg1} = 12\, C_{gg11} \approx 29{,}0$ pF e, com $\alpha = 1$, $C_C = 29{,}0$ pF.

M_5 **(segundo andar).** M_5 converte a tensão em V_x numa corrente que carrega o nó V_{ctr}: define o ganho do segundo andar e o polo não dominante p_2. Das condições da Secção **??**, o seu ponto de funcionamento tem de cumprir:

- $f_{T5} = \dfrac{g_{m5}}{2\pi\, C_{gg5}} > f_{T5,min} = 500$ MHz (para $\alpha = 1$), para que p_2 possa ser colocado a $2{,}5\,GBW$;
- $(g_m/g_{ds})_5 \geq 14$, para o ganho do segundo andar;
- $V_{GS5} \geq 0{,}55$ V. Como $V_x = V_{GS5}$ e este nó alimenta a cascode, tem de se verificar $V_{GS5} > V_{DSAT2B} + V_{DSAT3B} \approx 0{,}4$ V; usou-se 0,55 V para garantir margem adicional.

Entre os pontos que cumprem estas condições, escolheu-se o que exige a menor corrente total. Para cada ponto, calcula-se o g_{m5} necessário pela Eq. (**??**) e a corrente $I_{D5} = g_{m5}/(g_m/I_D)$. Note-se que o ponto de menor corrente não é o de maior g_m/I_D: um g_m/I_D elevado reduz f_{T5} e, pelo denominador da Eq. (**??**), aumenta o g_{m5} necessário. Escolheu-se o ponto com $L = 0{,}5$ μm, $g_m/I_D = 10{,}9$ V^{-1}, $V_{GS} = 0{,}59$ V, $f_T = 2{,}48$ GHz e $g_m/g_{ds} = 20$. Com a capacidade do nó V_x (sem C_{gs5}) estimada em $C_x \approx 1{,}49$ pF a partir de M_{1B}, M_{2B} e das fontes I_{extra}, obtém-se $g_{m5} \geq 5{,}87$ mS, $M = 8$ e $I_{D5} = 548$ μA.

M_4**,** M_{4A} **e** M_{4B} **(espelho PMOS).** M_4 é a carga ativa do segundo andar. Como tem a gate a uma tensão fixa, não contribui com sinal: entra apenas através de g_{ds4}, no ganho, e da sua capacidade de dreno, no nó V_{ctr}. Por isso usa-se um g_m/I_D moderado, limitado pela margem de tensão, $V_{SD4} = V_{DD} - V_{ctr} \approx 0{,}25$ V, o que impõe $V_{DSAT4} \leq 0{,}18$ V ($g_m/I_D \approx 10$–15 V^{-1}). Entre os pontos possíveis escolheu-se o de maior g_m/g_{ds}, para maximizar o ganho, e menor tamanho: $L = 2$ μm, $g_m/I_D = 14{,}9$ V^{-1}, $g_m/g_{ds} = 21{,}3$ e $V_{DSAT} = 94$ mV. Como $I_{D4} = I_{D5}$, resulta $M = 95$.

M_{4A} é o díodo de referência do espelho, com $M = 10$ e $I_B = 57{,}5$ μA, e a fonte de cauda M_{4B} usa o mesmo ponto e o mesmo L. O seu multiplicador é definido pela corrente de cauda, $I_{B1} = 2\,I_{D1B}$ (ver abaixo), resultando $M = 294$.

M_{1A} **e** M_{1B} **(par de entrada).** O par diferencial converte a diferença entre V_{ref} e V_{outR} numa corrente injetada em V_x, definindo o GBW e o ganho do primeiro andar. Pela Eq. (**??**), $g_{m1B} \geq 2\pi \cdot 100$ MHz $\cdot\, 29{,}0$ pF $\approx$ 18,2 mS. O ponto de funcionamento tem de cumprir:

- $(g_m/g_{ds})_{1B} \geq 28$, para o ganho do primeiro andar;
- $|V_{GS1B}| \leq 0{,}55$ V, para que a fonte de cauda, com $V_{SD} = V_{DD} - V_{ref} - V_{SG1B}$, permaneça saturada.

Como g_{m1B} está fixo, a menor corrente corresponde ao maior g_m/I_D, já que $I_{D1B} = g_{m1B}/(g_m/I_D)$. Escolheu-se o ponto com $L = 0{,}5$ μm, $g_m/I_D = 21{,}6$ V^{-1}, $g_m/g_{ds} = 33{,}5$ e $V_{SG} = 0{,}44$ V. Comprimentos maiores davam um g_m/I_D praticamente igual, mas com transístores muito maiores e mais capacidade em V_x. Resulta $M = 266$, com $I_{D1B} = 844$ μA e $I_{B1} \approx 1{,}69$ mA.

M_{2A} **e** M_{2B} **(cascode) e fonte** I_{extra}**.** A cascode isola V_x da fonte de corrente M_{3B} e é o caminho da corrente de compensação, definindo p_3 e z_1. Pela Eq. (**??**), com $\alpha = 1$, $g_{m2B} + g_{mb2B} \geq 2\pi \cdot 200$ MHz $\cdot\, C_C \approx 36{,}4$ mS, ou seja, cerca do dobro de g_{m1B}. Se M_{2B} conduzisse a mesma corrente que M_{1B}, seria necessário um g_m/I_D próximo de 43 V^{-1}, acima do máximo teórico. Por isso, adiciona-se uma fonte de corrente I_{extra} a injetar no nó V_x (Fig. **??**), de modo que

$$I_{D2B} = I_{D3B} = I_{D1B} + I_{extra} \tag{42}$$

Em pequeno sinal, esta fonte apenas acrescenta a sua condutância e capacidade de saída ao nó V_x, pelo que as expressões da Secção **??** se mantêm.

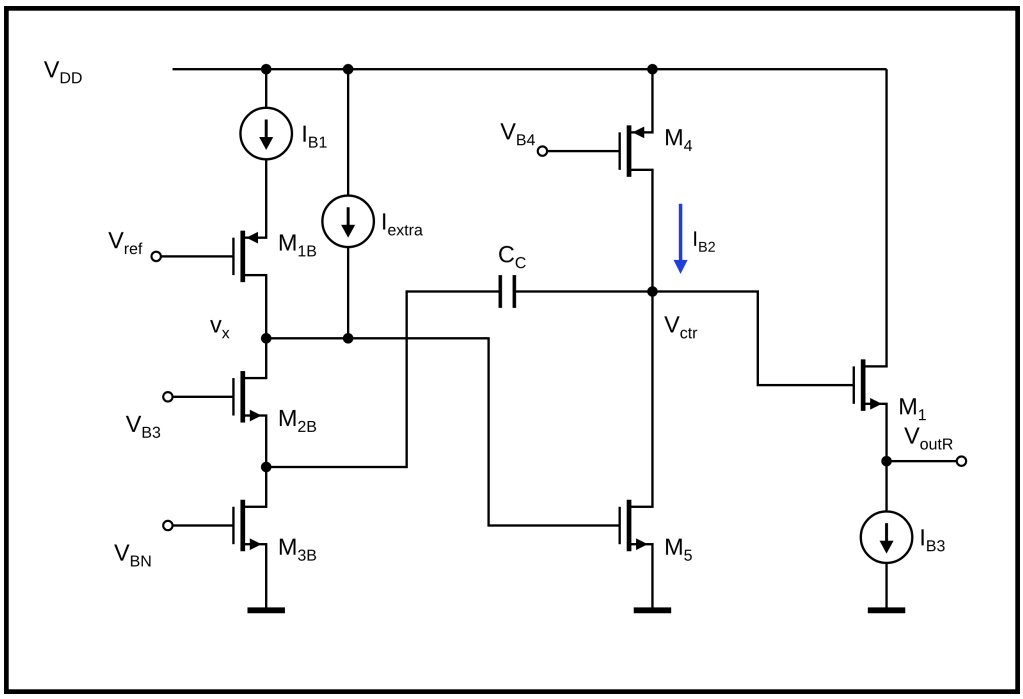


Figura 12: Circuito simplificado do amplificador com a fonte I_{extra}.

O ponto de M_{2B} tem de cumprir $V_{DSAT} \leq 0{,}18$ V (tem de caber em V_x juntamente com M_{3B}), $(g_m/g_{ds})_{2B} \geq 10$ (suficiente para a cascode tornar g_{ds3B} desprezável) e $f_{T2B} \geq 2$ GHz, bem acima de p_3, para que as capacidades do próprio transístor não reduzam este polo. Entre estes, escolheu-se o que exige a menor corrente: $L = 0{,}3$ μm, $g_m/I_D = 17{,}8$ V^{-1}, $V_{DSAT} = 79$ mV e $f_T = 2{,}15$ GHz, que resulta em $M = 98$ e $I_{D2B} \approx 1{,}76$ mA.

M_{3A} e M_{3B} (fonte de corrente). M_{3B} é a fonte de corrente na base do ramo: fixa a corrente I_{D2B}, mas não contribui para o ganho nem para os polos do modelo simplificado. Escolheu-se, por isso, um g_m/I_D baixo ($\approx$ 10–13 V^{-1}), que reduz o ruído e o tamanho, com $V_{DSAT} \leq 0{,}2$ V, e um comprimento maior, para melhorar o emparelhamento entre M_{3A} e M_{3B}. Entre os pontos possíveis escolheu-se o de menor capacidade de dreno: $L = 1$ μm, $g_m/I_D = 10{,}0$ V^{-1} e $V_{DSAT} = 151$ mV, com $M = 41$ ($I_{D3B} = 1{,}76$ mA). Resulta $I_{extra} = I_{D3B} - I_{D1B} \approx 915$ μA em cada ramo.

Na simulação, as fontes I_{extra} foram implementadas como fontes de corrente ideais; num circuito real seriam saídas adicionais do espelho de M_{4A}.

2.4 Simulação do amplificador

2.4.1 Ponto de funcionamento

2.4.2 Resposta em frequência em malha aberta

2.4.3 Otimização do consumo

2.5 Impedância de saída

2.5.1 Análise teórica

2.5.2 Simulação

2.6 Ruído e PSRR

2.6.1 Ruído de saída

2.6.2 PSRR$^+$

2.7 Funcionamento no tempo

2.8 Resumo do desempenho

3 Conclusão

Referências

[1] N. Paulino, *Circuitos Integrados Analógicos – Laboratório 1: Reference Voltage Buffer*, FCT NOVA, 2026.

[2] P. Harikumar and J. J. Wikner, "Design of a reference voltage buffer for a 10-bit 50 MS/s SAR ADC in 65 nm CMOS," in *2015 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, pp. 249–252, 2015.

[3] R. G. Carvajal *et al.*, "The flipped voltage follower: a useful cell for low-voltage low-power circuit design," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 52, no. 7, pp. 1276–1291, Jul. 2005.

[4] P. Manikandan and B. Bindu, "A review on frequency compensation and transient enhancement schemes of flipped voltage follower LDO regulators for SoC applications," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 16150–16170, 2025.