

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Circuitos e Sistemas para Rádio Frequência
2026/2027 - 1º Semestre
Relatório do Trabalho Final

Identificação
Turno: P1
Grupo: 5
Data: 10/01/2027
Docente: Professor João Oliveira

	Nome	***Número***
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9
Aluno:	Delmont Maria	7 5 2 1 8
Aluno:	Rodrigo Lapa	7 7 0 3 6

Índice de Conteúdos

1 Introdução 2
2 Low Noise Amplifier: design e principais resultados 3
3 Mixer: design e principais resultados 3
4 Percurso Low-IF da banda-base: design e principais resultados 3
5 Front-end completa do recetor: design e principais resultados 3
6 Local Oscillator: design e principais resultados 3
7 Layout do LNA: principais resultados 3
8 Conclusão 4

Índice de Figuras

1 Introdução

2 Low Noise Amplifier: design e principais resultados

3 Mixer: design e principais resultados

4 Percurso Low-IF da banda-base: design e principais resultados

5 Front-end completa do recetor: design e principais resultados

6 Local Oscillator: design e principais resultados

7 Layout do LNA: principais resultados

8 Conclusão